

*Hilfekarte zu
„Alle sind hell, manche sind heller.“*

Hilfekarte zur Zusatzaufgabe

Betrachtet die Schaltskizze zu dem vorliegenden Aufbau und erinnert euch daran, wie sich Stromstärke und Spannung in Reihen- und Parallelschaltungen verhalten.

